

Chapter 1

§1-2

1. (a) 30.75
(b) 161.5
2. (a) 7
(b) 6
3. (a) i. 10001 ii. 10010
(b) i. 10110011 ii. 101011111

§1-3 & 1-4

4. (a) $(19.5)_{10} = (10011.1)_2 = (23.4)_8 = (13.8)_{16}$
 $(63.75)_8 = (51.953125)_{10} = (110011.111101)_2 = (33.F4)_{16}$
(b) $(237.875)_{10} = (11101101.111)_2 = (355.7)_8 = (ED.E)_{16}$
 $(156.375)_8 = (110.494140625)_{10} = (1101110.011111101)_2 = (6E.7E8)_{16}$

§1-5

5. (a) i. 10111001, 10111010 ii. 00100101, 00100110
(b) i. 10101100, 10101101 ii. 01100111, 01101000
6. (a) i. 01100, -01111 ii. 01100, -01111
(b) i. 01101000, -01101000 ii. 01101000, -01101000

§1-6

7. (a) i. 110001 ii. Overflow
(b) i. overflow ii. 00000010

§1-7

8. (a) 000100010010_{BCD}
(b) 0001001000011001_{BCD}

Chapter 2

§2-5

11. (a) $XZ + YZ'$, 4 literals
(b) $Y + X'Z'$, 3 literals
(c) $A'B + AC + B'C'D$, 7 literals
12. (a) $(X' + Y')(X' + Z')(X + Y' + Z)$
(b) $(X' + Y' + Z)(XZ' + Y'Z)$

§2-6

13. (a) $X'YZ' + XY'Z + XYZ' + XYZ$, $(X + Y + Z)(X + Y + Z')(X + Y' + Z)(X' + Y + Z)$
(b) $X'Y'Z' + X'YZ' + X'YZ + XYZ' + XYZ$, $(X + Y + Z')(X' + Y + Z)(X' + Y + Z')$

Technology Parameters

14. (a) 0.312ns
(b) 0.312ns
15. (a) 2 buffers
(b) 3 buffers

Chapter 3

§3-2

16. (a) i. $X + Z$, $GIC_{\text{after}} = 2$
 ii. $XZ + YZ'$, $GIC_{\text{before}} = 12$, $GIC_{\text{after}} = 7$
 (b) $Y + X'Z'$, $GIC_{\text{before}} = 13$, $GIC_{\text{after}} = 6$

§3-3

17. (a) PIs: BD, AB, BC, ACD, A'C'D ; EPIs: AB, BC, ACD, A'C'D
 $F = AB + BC + ACD + A'C'D$
 (b) PIs: A'B, AC, BC, A'C'D, AB'D, B'C'D ; EPIs: A'B, AC
 $F = A'B + AC + B'C'D$

§3-4

18. (a) $F = AB + BC + ACD + A'C'D$, $GIC = 16$;
 $F = (B+D)(A'+B+C)(A+B+C')(A+C+D)$, $GIC = 17$
 (b) $F = A'B + AC + B'C'D$, $GIC = 13$
 $F = (A'+B'+C)(A+B+C')(B+C+D)$, $GIC = 15$

§3-5

19. (a) i. $F = WYZ + XZ + \begin{Bmatrix} WX \\ XY \end{Bmatrix} = \Sigma m(5, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$, $GIC = 10$
 $\begin{Bmatrix} WX \\ XY \end{Bmatrix} = \Sigma m(5, 6, 7, 11, 13, 14, 15)$, $GIC = 10$
 ii. $F = (X+Z)(W+X) \begin{Bmatrix} (Y+Z) \\ (W+Z) \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} (W'+Y) \\ (X+Y) \end{Bmatrix}$ * 4 possible solutions
 (b) i. $F = X'Z' + XZ + \begin{Bmatrix} WXY \\ WYZ' \end{Bmatrix} = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15)$, $GIC = 12$
 $\begin{Bmatrix} WXY \\ WYZ' \end{Bmatrix} = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15)$, $GIC = 12$
 ii. $F = (X+Z') \begin{Bmatrix} (W'+X'+Y) \\ (X'+Y+Z) \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} (W+X'+Z) \\ (W+X'+Y') \end{Bmatrix}$ * 4 possible solutions

Quine-McCluskey Method

20. (a) $F = Y'Z + \begin{Bmatrix} YZ' \\ XY \end{Bmatrix}$
 (b) i. $F = WYZ + XZ + \begin{Bmatrix} XY \\ WX \end{Bmatrix}$
 ii. $F = X'Z' + XZ + \begin{Bmatrix} WXY \\ WYZ' \end{Bmatrix}$

Multiple-Level Circuit Optimization

21. (a) $F = (B + D)(AC' + A'C)$, $GIC_{\text{before}} = 18$, $GIC_{\text{after}} = 12$
 (b) $F = (A + B)(C + D)(C + A' + B')$, $GIC_{\text{before}} = 16$, $GIC_{\text{after}} = 12$

§3-6

22. (a) i. $F = A'C + AC' + \begin{Bmatrix} AB' \\ B'C \end{Bmatrix}$

$$= ((A'C)'(AC')' \begin{Bmatrix} (AB')' \\ (B'C)' \end{Bmatrix})'$$

 ii. $F = (A+C)(A'+B'+C')$

$$= ((A+C)' + (A'+B'+C')')'$$

 (b) i. $F = AB + BC + ACD + A'C'D$

$$= ((AB)'(BC)'(ACD)'(A'C'D)')'$$

 ii. $F = (B+D)(A'+B+C)(A+B+C')(A+C+D)$

$$= ((B+D)' + (A'+B+C)' + (A+B+C')' + (A+C+D)')'$$

§3-7

23. (a) AND-NOR, NAND-AND: AOI

$$F' = A'C' + ABC$$

$$F = (A'C')'(ABC)'$$

 OR-NAND, NOR-OR: OAI

$$F' = (A'+C)(A+C') \begin{Bmatrix} (A'+B) \\ (B+C') \end{Bmatrix}$$

$$F = (A'+C)' + (A+C')' + \begin{Bmatrix} (A'+B)' \\ (B+C')' \end{Bmatrix}$$

 (b) AND-NOR, NAND-AND: AOI

$$F' = B'D' + AB'C' + A'B'C + A'C'D'$$

$$F = (B'D')'(AB'C')'(A'B'C)'(A'C'D')'$$

 OR-NAND, NOR-OR: OAI

$$F' = (A'+B')(B'+C')(A'+C'+D')(A+C+D')$$

$$F = (A'+B')' + (B'+C')' + (A'+C'+D')' + (A+C+D')'$$

§3-8

24. $P = (x \oplus y \oplus z)'$, $C = (x \oplus y \oplus z \oplus P)'$

Chapter 4

§4-3

25. (a) $F = A'D + BC' + B'D$
 (b) $F = 0$

§4-4

26. (a) ii. SOP: $F = w'x'y' + w'x'z' + wxz + wxy$, GIC = 20
 POS: $F = (w + x')(w' + x)(w' + y + z)(w + y' + z')$, GIC = 18
 iii. SOP: $F = w'x'(y' + z') + wx(z + y)$, GIC = 16
 POS: No multiple-level optimization.
- (b) ii. SOP: $P3 = A1A0B1B0$
 $P2 = A1A0'B1 + A1B1B0'$
 $P1 = A1'A0B1 + A0B1B0' + A1B1'B0 + A1A0'B0$
 $P0 = A0B0$
 GIC = 34
 POS: $P3 = A1A0B1B0$
 $P2 = A1B1(A0' + B0')$
 $P1 = (B1 + B0)(A1 + A0)(A0 + B0)(A1 + B1)(A1' + A0' + B1' + B0')$
 $P0 = A0B0$
 GIC = 32
- iii. SOP: $w = A0B0$, $x = A1B1$, $y = A0B1$, $z = A1B0$
 $P3 = wx$, $P2 = xw'$, $P1 = yz' + zy'$, $P0 = w$
 GIC = 21
 POS: $w = A0B0$, $x = A1B1$
 $P3 = wx$, $P2 = xw'$, $P1 = (B1 + B0)(A1 + A0)wx(w' + x')$, $P0 = w$
 GIC = 21

§4-5

27. (a) ii. $D_i = X_i'Y_i + X_iY_i'$, $B_{i+1} = X_i'Y_i$
 iii. $D_i = X_i \oplus Y_i$, $B_{i+1} = X_i'Y_i$
- (b) ii. $D_i = X_i'Y_i'B_i + X_i'Y_iB_i' + X_iY_i'B_i' + X_iY_iB_i$, $B_{i+1} = X_i'B_i + X_i'Y_i + Y_iB_i$
 iii. $D_i = X_i \oplus Y_i \oplus B_i$, $B_{i+1} = B_i(X_i \oplus Y_i)' + X_i'Y_i = Y_i(X_i \oplus B_i)' + X_i'B_i$
- (c) ii. $20 \cdot n + 20$ (ns)
- (d) ii. 60 ns

§4-9

29. (a) i. $f_1 = \Sigma m(1,4,5)$, $f_2' = \Sigma m(1,5)$
ii. $f_1' = \Pi M(1,4,5) = f_2 \cdot M_4$, $f_2 = \Pi M(1,5)$
(b) i. $f_1' = \Sigma m(1,4,6)$, $f_2 = \Sigma m(1,2,6)$
ii. $f_1 = \Pi M(1,4,6)$, $f_2' = \Pi M(1,2,4)$

§4-10

30. (a) ii. $A_1 = D_0'D_1'$, $A_0 = D_0'D_1 + D_0'D_2'$, $V = D_3 + D_2 + D_1 + D_0$
(b) ii. $A_2 = D_6 + D_5 + D_4$
 $A_1 = D_6 + D_5'D_4'D_3 + D_5'D_4'D_2$
 $A_0 = D_6'D_5 + D_6'D_4'D_3 + D_6'D_4'D_2'D_1$
 $V = D_6 + D_5 + D_4 + D_3 + D_2 + D_1 + D_0$

§4-11

31. (a) i. $0, z, z', 1, 1, 1, z, z'$
ii. $yz, y+z', 1, y'z+yz'$ (or $y \oplus z$)
(b) i. $0, z', z, z', 1, 0, 1, z'$
ii. $yz', y \oplus z, y', y'+z'$

Chapter 5

§5-3

32. (a) C: $1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$, D: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$; 20 ns
 (b) i. C: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$, D: $1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$; 20 ns
 ii. C: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$, D: $1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$; 10 ns
 iii. C: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$, D: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$; isolated

§5-5

34. (b) $A(t+1) = x'A + xy$, $B(t+1) = x'A + xB$
 (e)

AB:	00	00	10	10	11	01	00	10	00
Z:	0	0	1	1	0	0	0	1	0
35. (a) $J_A = Bx'$, $K_A = Bx$, $J_B = x$, $K_B = Ax + A'x'$, $Z = Bx'$
 (b) $A^+ = Bx' + AB'$, $B^+ = A'x + B'x + ABx'$

Sequential Circuit Timing

36. (a) 4 ns (b) 3.5 ns (c) 6 ns (d) 5.5 ns (e) 167 MHz

§5-7 & 5-8

37. (a) 7 states
40. $D_A = B$, $D_B = A + B'x$, $Z = Bx + Ax'$
41. $J_A = B$, $K_A = 1$, $J_B = A + x$, $K_B = 1$

State Reduction

38. (a) None.
 (b) (0, 3, 4); (1, 5)

State Assignment

39. (a) Highest: ACE, BCE; Medium: AB, CD, AD \times 2, DE; Lowest: ABCE, ABCD

Chapter 6

§6-2

$$42. D_1 = S_1'S_0'A_1 + S_1'S_0'I_1 + S_1S_0'A_0, \quad D_0 = S_1'S_0'A_0 + S_1'S_0'I_0 + S_1S_0'SI$$

§6-3

$$43. \text{FF}_0: C_0: \text{CLOCK}, \quad D_0 = Q_0' \\ \text{FF}_1: C_1: Q_0 \uparrow \Rightarrow Q_0' \downarrow, \quad D_1 = Q_1'$$

§6-4

$$44. D_1 = Q_1^+ = Q_1 \oplus Q_0', \quad D_0 = Q_0^+ = Q_0'$$

Chapter 7

§7-3

46. (a) Decoder: one 13×2^{13} decoder ; #AND gates: 2^{13} ; #inputs/gate: 13
(b) Decoders: one 7-to- 2^7 decoder and one 6-to- 2^6 decoder;
 2^7 7-input & 2^6 6-input AND gates

§7-5

48. (a) ii. 8×4 ROM iii. 8×3 ROM
(b) ii. 8×3 ROM iii. 8×2 ROM

§7-6

49. (a) i. $A = xy'z + x'y + x'z' + yz'$, $A' = xy'z' + x'y'z + xyz$
 $B = xy' + xz + y'z$, $B' = x'y + yz' + x'z'$
ii. $3 \times 4 \times 2$ PLA
(b) i. $A = wy' + wz' + w'x'y$, $A' = w'x + w'y' + wyz$
 $B = x'y'z' + w'y' + w'z'$, $B' = wx + wy + wz + yz$
ii. $4 \times 5 \times 2$ PLA

§7-7

50. (a) i. $A = xy'z + x'y + x'z' + yz' = C + x'z' + yz'$ * One of the possible solutions!
 $B = xy' + xz + y'z$
(b) i. $A = wy' + wz' + w'x'y$, $B = x'y'z' + w'y' + w'z'$